

9. DENEY ALTERNATİF AKIM DEVRELLERİ

DENEYİN AMACI
Direnç, bobin ve kondansatörün alternatif akım tepkisini ölçmek.

DENEY İÇİN GEREKLİ CİHAZ VE MALZEMELER

- *Transformator
- *Multimetre
- *Direnç
- *Bobin
- *Kondansatör
- *Bağılganlı Kablolari

BİLGİ

Bir RLC devresine (Şekil 1), $V_g = V_m \sin(\omega t)$ şeklinde bir alternatif gerilim uygulandığında $\tilde{V}_g = \tilde{V}_R + \tilde{V}_L + \tilde{V}_C$ yazılabilir (Burada V_m : pik gerilimi veya gerilim genliğidir ve $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 'dir). Ancak, burada gerilimlerin sayısal değerleri toplamı değil, vektörel toplamı gereklidir. Devreden akan akım $I = I_m \sin(\omega t - \phi)$ şeklinde uygulanan gerilimden ϕ (faz açısı) kadar farklı fazda olacaktır. Burada bütünlük olacak.

$$I_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}, \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \text{ : empedans (Ohm),}$$

$$V_{Kn} = I_m R, \quad R: \text{direnç (Ohm),}$$

$$V_{Ln} = I_m X_L, \quad X_L = L\omega : \text{indüktif reaktans (Ohm), } L : \text{induktans (H.Henry),}$$


$$V_{Cn} = I_m X_C, \quad X_C = \frac{1}{C\omega} : \text{kapasitif reaktans (Ohm), } C : \text{sığa (F.Farad),}$$

$$\operatorname{tg}\phi = \frac{(X_L - X_C)}{R}$$

ile verilir. Direnç üzerindeki gerilim, akım ile aynı fazdadır. Bobin üzerindeki gerilim, $V_L = L \frac{dI}{dt}$ olduğundan, akından $\pi/2$ kadar ileri fazda, kondansatör üzerindeki gerilim,

$$V_C = \frac{1}{C} \int_0^t dt \text{ olduğuundan, akından } \pi/2 \text{ kadar geri fazdadır. Faz vektörleri arasındaki bu ilişkisi}$$

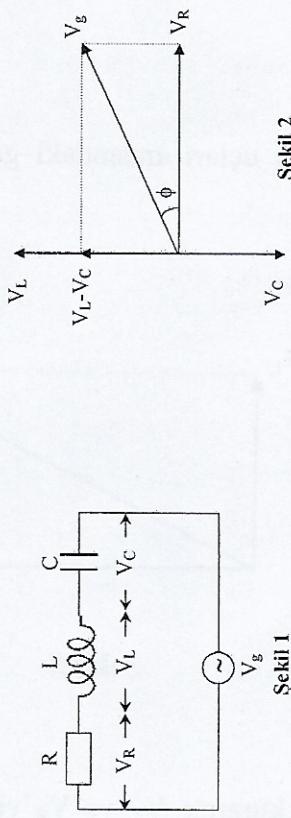Şekil 2'deki faz diyagramında gösterilmektedir.



Şekil 1 Şekil 2

DENEY:

A. RC DEVRESİ

1. Şekil 3'teki devreyi,

- a) $R=1 \text{ k}\Omega, C=1 \mu\text{F},$
- b) $R=4.7 \text{ k}\Omega, C=1 \mu\text{F},$
- c) $R=1 \text{ k}\Omega, C=0.47 \mu\text{F},$
- d) $R=4.7 \text{ k}\Omega, C=0.47 \mu\text{F},$

değerleri için ayrı ayrı kurarak V_g , V_R , ve V_C 'yi ölçünüz (Multimetrenin AC Voltmetre kısmını kullanınız).

2. Her durum için, $V_R^2 + V_C^2 = V_g^2$ eşitliğini sırayınız ve miliometrik kağıda orantılı olarak faz diyagramlarını çiziniz.


- 3. $f=50 \text{ Hz (1/s)}$ şebekede frekansı için,

$$\frac{V_C}{V_g} = \frac{X_C}{X_R} = \frac{1/C\omega}{R} = \frac{1}{RC\omega}$$


esitliğinden $1 \mu\text{F}$ ve $0.47 \mu\text{F}$ 'lik kondansatörlerin ortalama deneysel değerlerini bulunuz.

B. RL DEVRESİ

Bobinin sarımlarının direnci r ise V_L' saf bir bobinin uçları arasındaki gerilim değildir. Bu yüzden, faz diyagramı Şekil 5'teki gibi olacaktır.

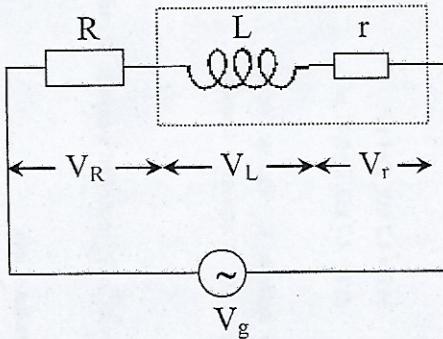

Şekil 4

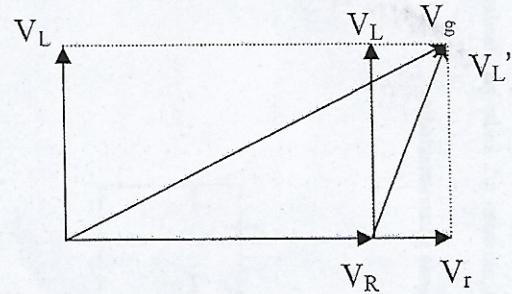

Şekil 5

1. RL devresini $R=1 \text{ k}\Omega$ ve $R=4.7 \text{ k}\Omega$ için ayrı ayrı kurarak V_L' ve V_R 'yi ölçünüz. $\frac{V_r}{V_R} = \frac{r}{R}$ eşitliğinden V_r 'yi hesaplayınız.
2. Şekil 5'teki gibi faz diyagramı çizerek, $\frac{V_L}{V_r + V_R} = \frac{L\omega}{r + R}$ eşitliğinden L 'nin ortalama deneysel değerini bulunuz (Pergeli V_L' kadar açarak V_R 'nin ucundan x-y düzleminde bir yay çizin. Bu sefer pergeli V_g kadar açın, başlangıç noktasından x-y düzleminde çizeceğiniz yay ile V_L' yayının kesiştiği noktayı belirleyin. Bu noktanın y düzlemine dik izdüşümü size V_L 'yi verecektir. Yine bu noktanın x ekseneine dik izdüşümünden V_r 'yi bulabilirsiniz).
3. $(V_r + V_R)^2 + V_L^2 = V_g^2$ eşitliğini sınayınız.

C. RLC DEVRESİ

1. Şekil 1'deki devreyi $R=4.7 \text{ k}\Omega$, $C=0.47 \mu\text{F}$ ve L için kurunuz.
2. V_R , V_L ve V_C 'yi ölçünüz. Deney B'deki bilgileri kullanarak V_r ve V_L 'yi bulunuz.
3. $(V_r + V_R)^2 + (V_L - V_C)^2 = V_g^2$ eşitliğini sınayınız.
4. Faz diyagramını, deneysel değerler için milimetrik kağıda çizerek $\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ eşitliğini sınayınız.